

## ELEKTRONİK SAYISAL ELEMANLARIN İÇ YAPILARI

- Dersin önceki bölümlerinde AND, OR, NAND, NOT gibi soyut lojik bağlaçlar (geçitler) ile çalıştık.
- Gerçek dünyada, lojik bağlaçlar elektronik devre şeklinde üretilirler.
- Bu bölümde, lojik geçitlerin farklı tipte transistörler kullanılarak elektronik devre şeklinde nasıl gerçekleştirildikleri ele alınacaktır.
- Sayısal devrelerde transistörler bir anahtar elemanı olarak kullanılırlar. Bu nedenle transistörler ya iletimde (anahtar akım iletıyor) (ON) ya da kesimde (anahtar akım iletmiyor) (OFF) bulunurlar.
- Önce bipolar tipteki transistör tanıtılacaktır (**bipolar junction transistor -BJT**). Bipolar transistörler üç uçlu elemanlardır ve lojik geçitlerde "akım ile kontrol edilebilen anahtar" olarak kullanılırlar.
- Daha sonra, **MOSFET** (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) veya kısaca MOS transistörler ele alınacaktır.
- Düşük güç tüketimi, maliyet gibi avantajları nedeniyle günümüzde sayısal devrelerin üretilmesinde MOS transistörler tercih edilmektedir.

### Bipolar Transistör:

Baz (Base) ucu denetim girişi olarak işlev görür.


- Durum 1 (OFF)  $V_{BE} < 0.6V$ :**

Eğer baz girişinden akım akmazsa kolektörden (collector) emetöre (emitter) doğru da akım akamaz. Bu durumda transistör kesimdedir (OFF).


- Durum 2 (ON)  $V_{BE} \geq 0.6V$ :**

Eğer bazdan emetöre doğru akım akarsa kolektörden emetöre doğru da akım akar. Bu durumda transistör iletimdedir (ON).


npn Bipolar Transistör:


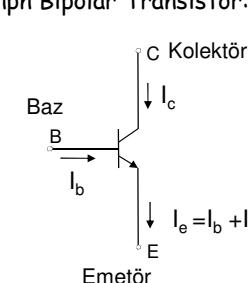


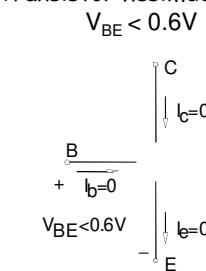Transistör kesimde (OFF)  $V_{BE} < 0.6V$




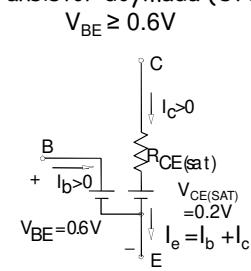Transistör doymada (ON)  $V_{BE} \geq 0.6V$



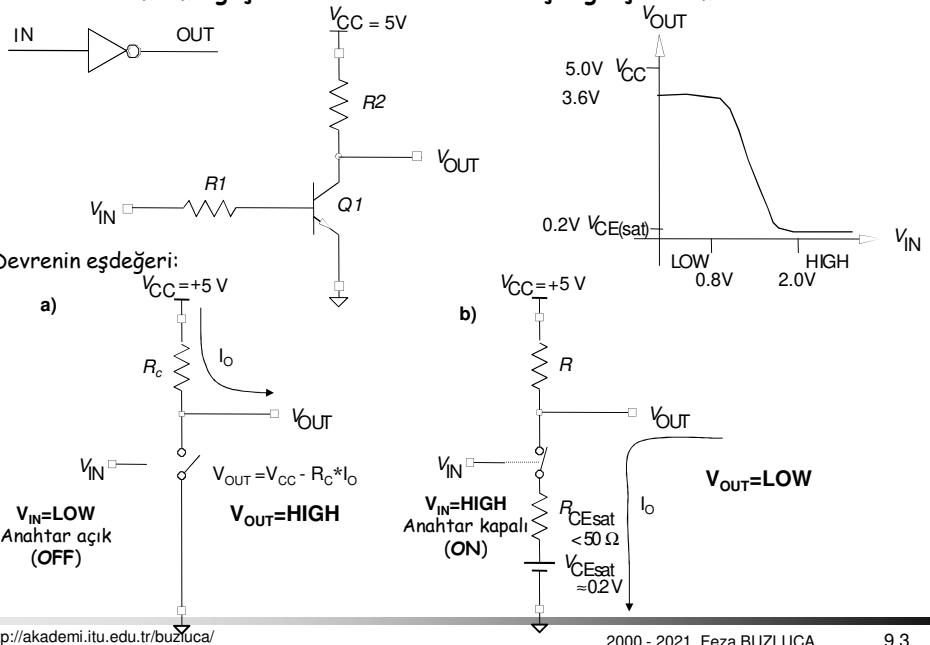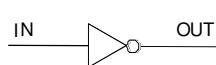**Bir Türlème geçidinin transistör ve direncele gerçeklenmesi****TTL (Transistör- Transistör Lojigi) Ailesi**

- Transistör-transistör lojigi (TTL), sayısal devrelerin üretimi için bipolar transistörlerin (BJT) ve dirençlerin kullanıldığı yöntemlerden birinin adıdır.
- TTL'in, hız, güç tüketimi, akım, gerilim özellikleri farklı alt grupları bulunmaktadır (örneğin; LS, ALS, L, F).
  - Bu elemanların özellikleri kataloglarda yer almaktadır.
- Sağladığı çeşitli avantajlar nedeniyle günümüzde MOS transistörler ile üretilen CMOS tipi (ilerleyen sayfalarda açıklanacaktır) lojik geçitler TTL geçitlerin yerini almaktadır.
- Laboratuvarlarda ve bazı devrelerde hala TTL elemanlarla karşılaşmanız mümkün olduğundan bu ailenin elemanlarının da temel özellikleri ele alınacaktır.

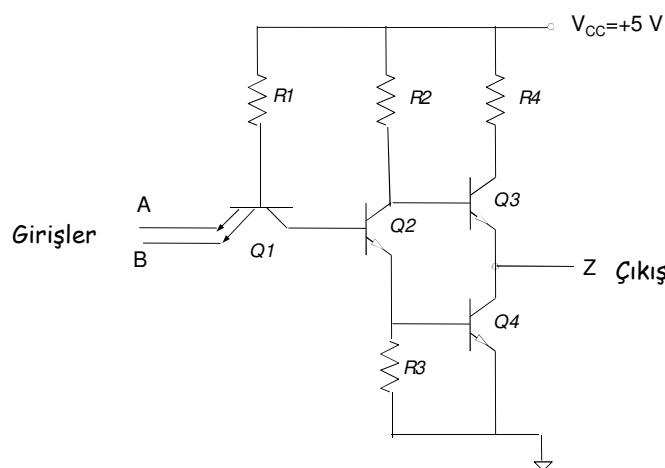**TTL (Transistör- Transistör Lojigi) Ailesi****Örnek:** İki girişli TVE bağılaci**TTL Çıkış Katının Çalışması**

**Çıktığın lojik 0 (LOW):**  $Q_4$  iletimde,  $Q_3$  kesimde olur. Bu durumda bağılacin çıkışından içeriye doğru  $I_{OL}$  akımı akar.

Çıkış "akım yutuyor" (sinking) denir.

$$V_{OL} = V_{CE(Q4)} + I_{OL} * R_{Q4}$$

**Çıktığın lojik 1 (HIGH):**  $Q_3$  iletimde,  $Q_4$  kesimde olur. Bu durumda bağılacin çıkışından dışarıya doğru  $I_{OH}$  akımı akar.

Çıkış "akım besliyor" (sourcing) denir.

$$V_{OH} = V_{CC} - (V_{CE(Q3)} + I_{OH} * (R + R_{Q3}))$$

Hem  $Q_3$  hem de  $Q_4$  kesimde olursa çıkış yüksek impedans (high Z) konumunda (3. konum) olur.

Bu durumda bağılacin çıkışından akım akmaz ve bağılaç bağlılığı hattan yalıtılmış olur.

TTL elemanlar için  $V_{OL(MAX)} = 0.4\text{ V}$      $V_{OH(MIN)} = 2.4\text{ V}$

TTL ailesinde değişik tipte elemanlar vardır (LS,ALS,L, F gibi). Bunların her biri için akım değerleri farklıdır. Bu değerler kataloglardan öğrenilebilir.

### TTL Ailesi Lojik Gerilim Düzeyleri


Soyut lojik elemanlar (VE, VEYA vs.) ikili sayıları (0 ve 1) işlerler.

Ancak gerçek lojik devreler elektriksel işaretleri, örneğin gerilim düzeyi, ile çalışırlar.

Her lojik ailenin lojik 0 ve lojik 1 olarak kabul ettikleri gerilim düzeyi aralıkları vardır. Bu aralıklar birbirleri ile örtüşmezler.

TTL devreler 5 voltluq gerilim kaynağı ile beslenirler ( $V_{CC}=5V$ ).

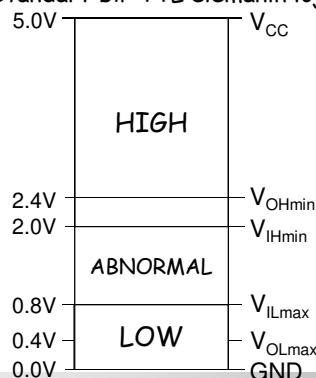Standart bir TTL elemanın lojik gerilim düzeyleri:



$V_{OH\min}$ : HIGH konumundaki bir elemanın çıkışında oluşan en küçük gerilim değeri.

$V_{IH\min}$ : Bir elemanın girişinde HIGH olarak kabul edebileceği en düşük gerilim değeri.

$V_{IL\max}$ : Bir elemanın girişinde LOW olarak kabul edebileceği en yüksek gerilim değeri.

$V_{OL\max}$ : LOW konumundaki bir elemanın çıkışında oluşan en yüksek gerilim değeri.


### TTL Çıkış Yelpazesi (Fan Out)

Bir lojik geçidin çıkışı birçok başka geçidin girişine bağlanabilir.

Örneğin sağdaki devrede en üstteki NOT geçidinin çıkışı üç tane AND bağlacının girişini sürmektedir.

Bir lojik geçidin **çıkış yelpazesi** (fanout), devrenin sağlıklı çalışması bozulmadan o geçide bağlanabilecek giriş sayısının üst sınırıdır.

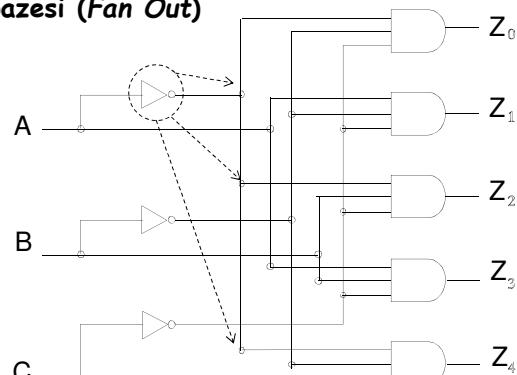Elemanların çıkışlarından ve girişlerinden akan akım olaylarından dolayı bir elemanın çıkışına bağlanabilecek eleman sayısı (çıkış yelpazesi) sınırlıdır.





Çıkış yelpazesi çıkışın hem lojik 0 (LOW) hem de lojik 1 (HIGH) olması durumları için ayrı ayrı hesaplanır.

Geçidin gerçek çıkış yelpazesi, lojik 0 ve 1 durumları için hesaplanan değerin küçük olanıdır.  $\text{Overall Fanout} = \text{Min}(\text{Fanout}_{\text{Low}}, \text{Fanout}_{\text{High}})$

**TTL Çıkış Yelpazesi (Fan Out) devamı**

TTL elemanlarının girişleri transistörlerin emetörlerinden oluşmaktadır.

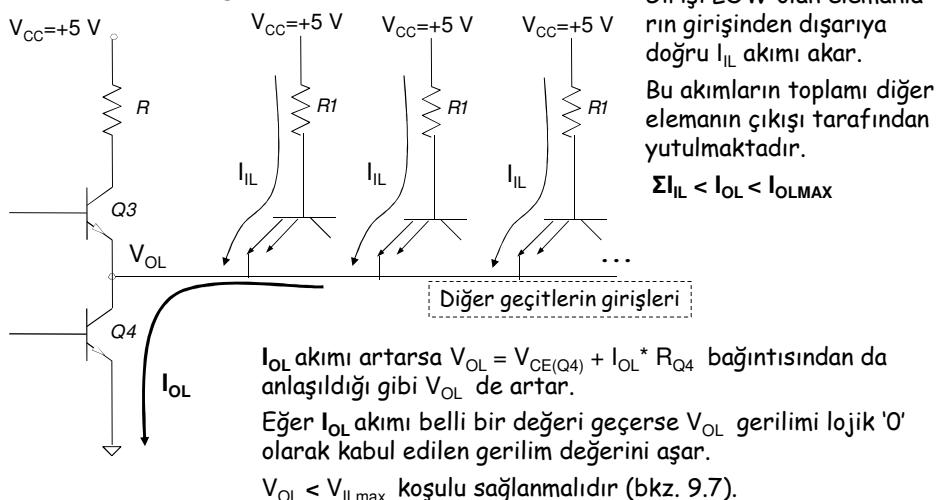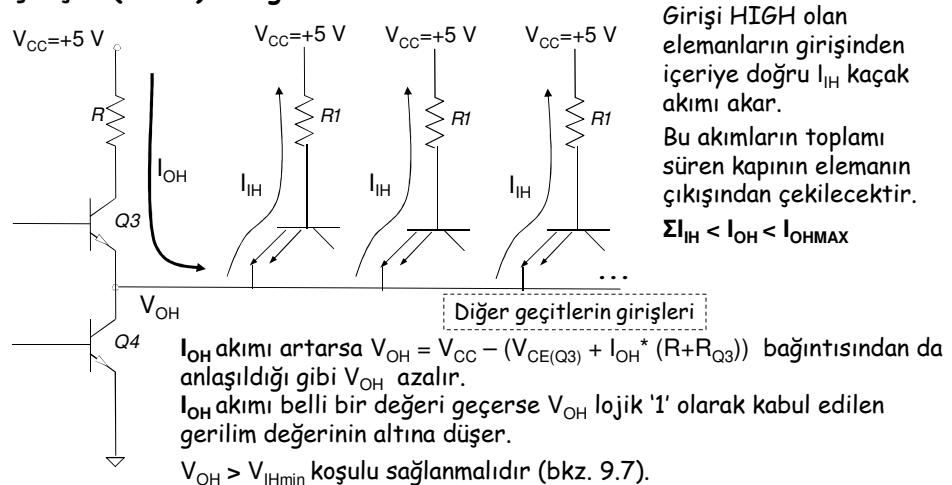**Çıkış 0 (LOW) olduğunda:****Çıkış 1 (HIGH) olduğunda:**


Bir elemanın çıkış yelpazesi, LOW ve HIGH konumları için hesaplanan değerlerden küçük olana eşittir.

TTL elemanlara ait  $V_{OH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{IH}$ ,  $V_{IL}$ ,  $I_{OH}$ ,  $I_{OL}$ ,  $I_{IH}$ ,  $I_{IL}$  gibi değerler bu elemanların kataloglarında yer almaktadır.
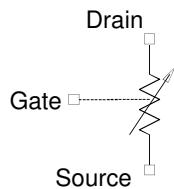
### CMOS (Complementary MOS) Lojiki Ailesi

MOS FET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) kullanılır.

Lojik bağlayıcılarında kullanılan MOS transistörler birer ayarlı direnç gibi düşünülebilir.




Gate-Source ( $V_{GS}$ ) arası uygulanan gerilime göre Drain Source ( $R_{DS}$ ) arasındaki direnç değişir.

Transistör tıkamadayken  $R_{DS} \geq 1M\Omega$

Transistör iletimdeyken  $R_{DS} \leq 10\Omega$


İki tip MOS transistör vardır.

#### a) n kanallı MOS: NMOS.

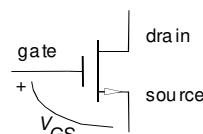

$V_{GS}$  arttıkça  $R_{DS}$  direnci azalır.  
Normalde:  $V_{GS} \geq 0V$

#### b) p kanallı MOS: PMOS.

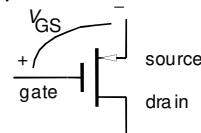


$V_{GS}$  azaldıkça  $R_{DS}$  direnci azalır.  
Normalde:  $V_{GS} \leq 0V$

### CMOS Geçitlerin Tasarımı

Bir CMOS lojik geçit iki bölümünden oluşur:
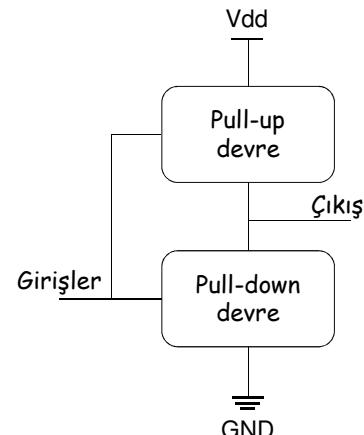
#### A. Yukarı çekeni (Pull-UP) devre:

- Çıkışta yüksek değer oluşturmak için güç kaynağının Vdd ucuna bağlanır.
- pMOS transistörlerin paralel ya da seri olarak bağlanmasıyla oluşturulur.
- Fonksiyon doğru değer üreteceği zaman iletimde olur.



#### B. Aşağı çekeni (Pull-DOWN) devre:

- Çıkışta alçak değer oluşturmak için güç kaynağının toprak (GND) ucuna bağlanır.
- nMOS transistörlerin paralel ya da seri olarak bağlanmasıyla oluşturulur.
- Fonksiyon yanlış değer üreteceği zaman iletimde olur.

Bu iki devre birbirinin eşleniğidir (*operationally complements*):


- Pull-up devre, pull-down devrenin eşleniğidir.
- Paralel  $\rightarrow$  seri, seri  $\rightarrow$  paralel

**CMOS Tümlerme (NOT) Bağlaci**

CMOS devrelerde NMOS ve PMOS transistörler eşlenik olarak çiftler halinde kullanılırlar.

Her NMOS transistör için devrede bir PMOS transistör yer alır.

**Örnek:** CMOS tümlerme (NOT) geçidi

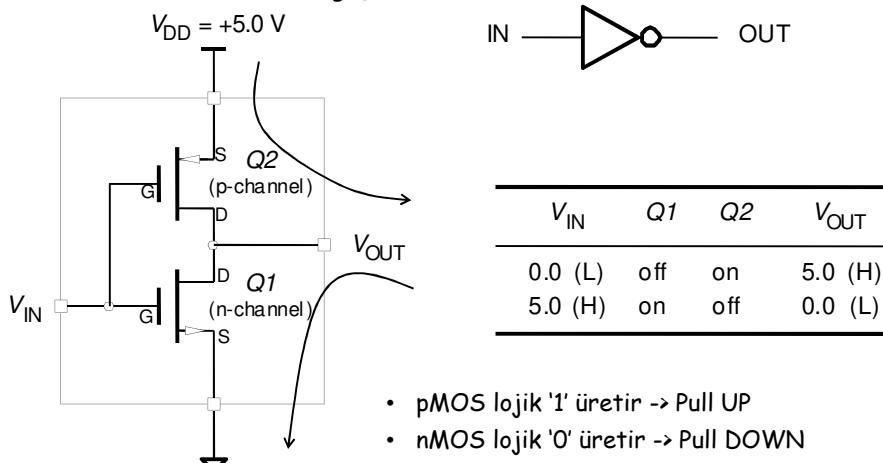
**CMOS Tümlerme Geçidinin Anahtar Modeli**

pMOS transistörleri göstermek için bu yöntem de kullanılır.


Buradaki halka, Gate girişine negatif gerilim uygulandığında transistörün iletme geçişini gösterir.

$0 = 1$  Durumu:

$$V_{DD} = +5.0\text{ V}$$

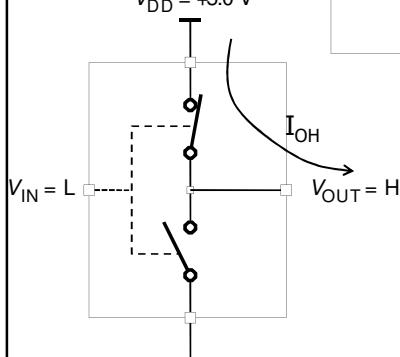


$$V_{DD} = +5.0\text{ V}$$

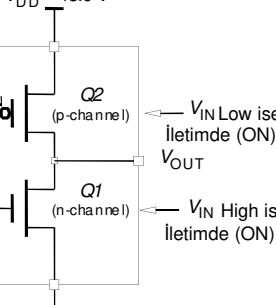



$\overline{1} = 0$  Durumu:

$$V_{DD} = +5.0\text{ V}$$

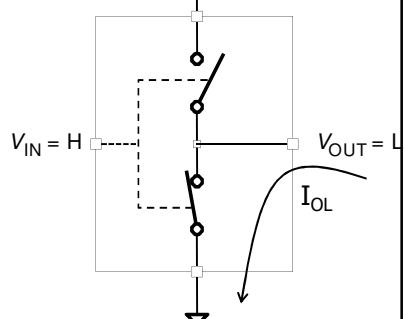


**CMOS TVE (NAND) Bağlaci**

- Pull-up devre: pMOS transistörler paralel olarak bağlanır.
- Pull-down devre: nMOS transistörler seri olarak bağlanır.

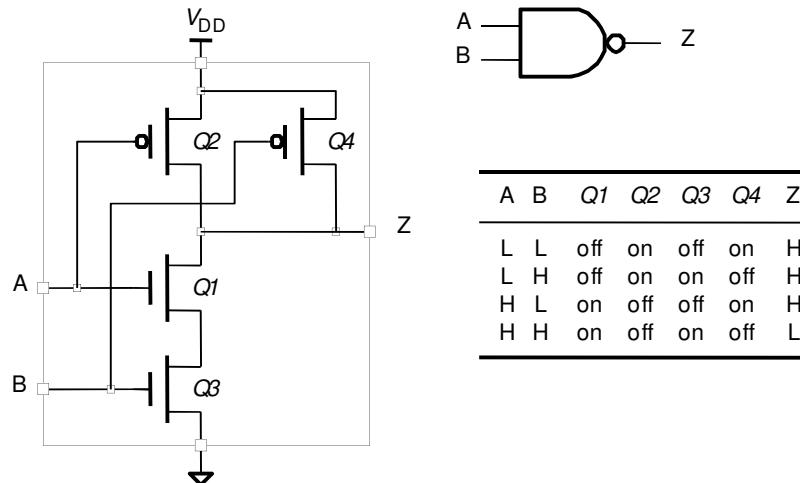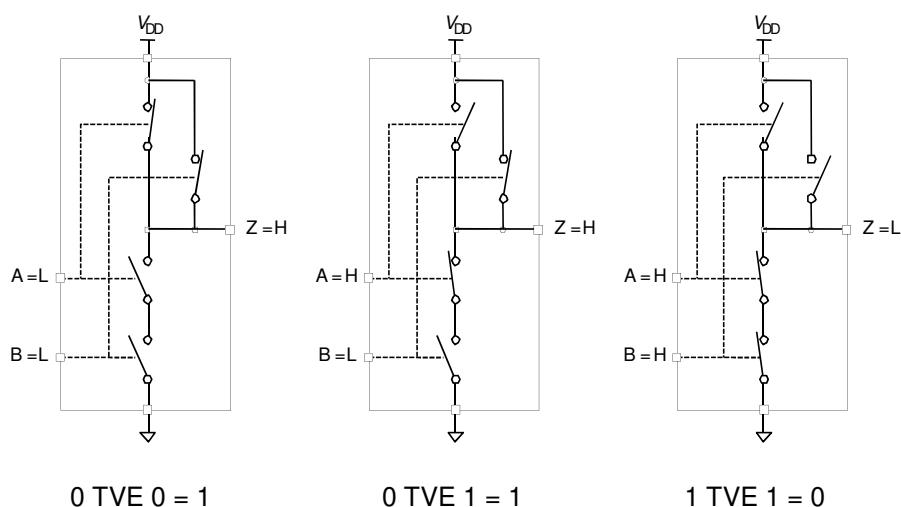**CMOS TVE (NAND) Bağlaci Anahtar Modeli**

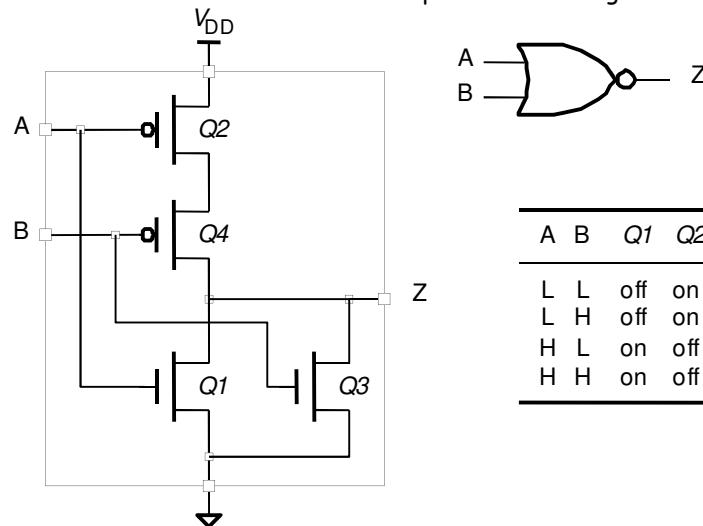**CMOS TVEYA (NOR) Bağlacı**



- Pull-up devre: pMOS transistörler seri olarak bağlanır.
- Pull-down devre: nMOS transistörler paralel olarak bağlanır.



A	B	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	L
H	L	on	off	off	on	L
H	H	on	off	on	off	L

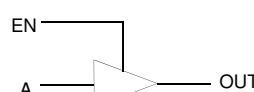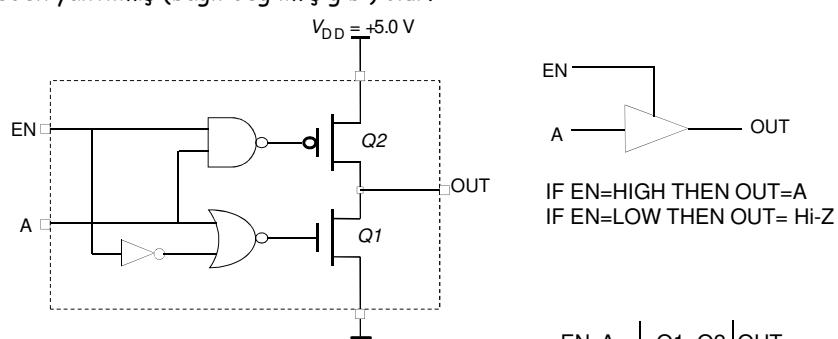**Üç konumlu CMOS Sürücü (Three-state Buffer)**

Hatırlatma: **yüksek empedans (Hi-Z)** konumunda (üçüncü konum da denir) olan çıkış devreden yalıtılmış (bağlı değilmiş gibi) olur.



IF EN=HIGH THEN OUT=A  
IF EN=LOW THEN OUT= Hi-Z

EN	A	$Q_1$	$Q_2$	OUT
L	L	off	off	Hi-Z
L	H	off	off	Hi-Z
H	L	on	on	L
H	H	off	on	H

Diyagramı basitleştirmek için NAND, NOR ve NOT işlemleri transistörler yerine soyut kapılar şeklinde gösterilmiştir.


Gerçekte bu elemanlar 10 adet transistör ile gerçekleştirler.

**Üç Konumlu Ortak Yol (Three-state Common Bus)**

Üç konumlu kapılarının çıkışları bir ortak yol oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanabilirler.


Belli bir anda sadece bir birim etkinleşip yolu sürebilir.

**Örnek:**

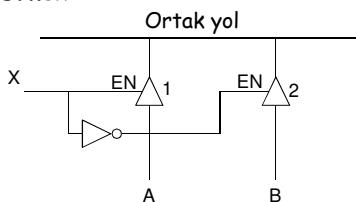

If  $X=0$  sürücü #2 etkindir. B yola çıkar.  
If  $X=1$  sürücü #1 etkindir. A yola çıkar.

**Örnek:**

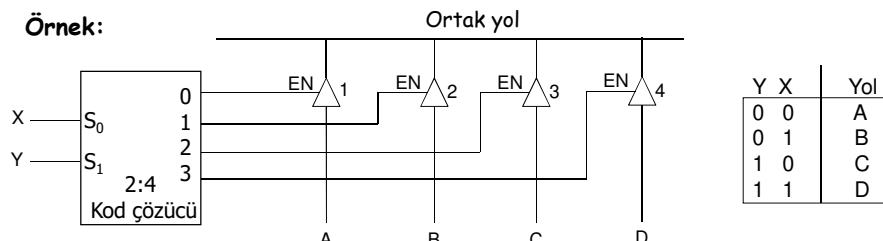**CMOS Lojik Gerilim Düzeyleri**

CMOS devreler 5 volttan daha düşük gerilim kaynakları ile de beslenebilirler.

Lojik gerilim düzeyleri gerilim kaynağının voltajına bağlı olarak değişir.

